

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Matemática - TUP - 2024 - 1C - TN - Virtual - PLAN 2024](#) / [PARCIALES](#) / [Segundo Parcial](#)

Comenzado el viernes, 24 de mayo de 2024, 14:52

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 24 de mayo de 2024, 15:20

Tiempo empleado 28 minutos 10 segundos


Calificación 10 de 10 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 3 sobre 3

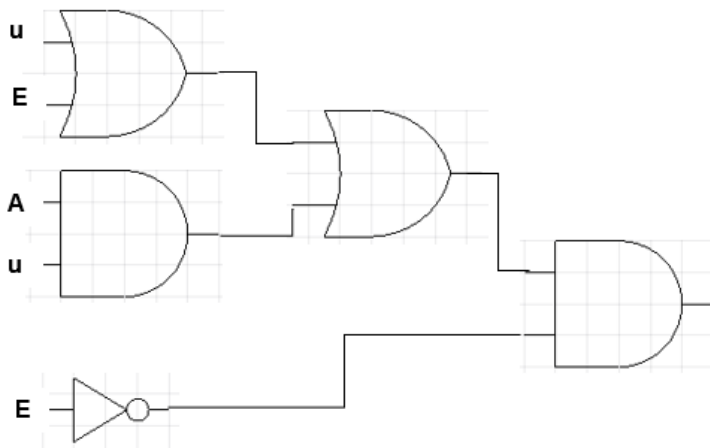¿Cuál es la ecuación que se forma con el siguiente circuito lógico?



- ☒ a. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ b. $((A+u)+(Eu)).\bar{E}$
- ☐ c. $((Eu)+(Au)).\bar{E}$
- ☐ d. $((E+u)(Au)).\bar{E}$
- ☐ e. $((Eu)+(Au)).\bar{E}$



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Ninguna de las opciones es correcta

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 3 sobre 3

	A B	A B	A B	A B
	0 0	0 1	1 1	1 0
C 0		X		X
C 1	X			

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

- ☐ 1. La simplificación tiene un error en el primer termino
- ☒ 2. La simplificación esta bien resuelta
- ☐ 3. La simplificación tiene un error en el tercer termino
- ☐ 4. Están mal agrupadas las X
- ☐ 5. La simplificación tiene un error en el segundo termino



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La simplificación esta bien resuelta

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

Según la siguiente ecuación:

$$\bar{B}(\bar{C} + \bar{A}) + \overline{AB}$$

¿Cuál es la cantidad de combinaciones falsas que tenemos en la tabla de verdad?

- ☐ A. 2
- ☐ B. 3
- ☐ C. 4
- ☐ D. 5
- ☐ E. 6
- ☒ F. 1
- ☐ G. 7



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

1

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

La función unión equivale al signo +

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ Primer Parcial](#)

Ir a...

[Guía TP RAID ▶](#)